# 实验五——单周期CPU设计

# 实验内容

使用Verilog设计实现单周期CPU。

# 文件内容

- ./实验报告.pdf: 该实验的实验报告。
- ./code文件夹:储存实验相关代码的文件夹。
  - ./code/SingleCycle.v: 单周期CPU。
  - ./code/alu.v: 算术/逻辑运算模块。
  - ./code/ControllerUnit.v: 控制器模块。
  - ./code/DataMemory.v: 内存模块。
  - ./code/ProgramCounter.v: 指令寄存器模块。
  - ./code/GeneralPurposeRegisters.v: 寄存器模块。

# 实验分析

# ArithmeticLogicUnit

该模块使用实验二设计的ALU模块。能够处理有(无)符号加减法、移位操作、位操作。

#### ControllerUnit

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1 0
ADDU / SUBU / JR	op						rs					rt					rd									ALUop					
BEQ / LW / SW	op						rs					rt						imm													
LUI	op											rt					imm														
JAL / J			Ol	р			instr																								

在控制器中输入一个二进制指令,然后输出各种信号,包括 op, rs, rt, rd, ALUop, imm, instr。各个信号的含义已经通过上图进行展示。

对于一个**32**位的指令,先取出其最高位作为操作类型。然后根据各个指令的形式进行归类,然后取出对应的部分进行作为控制器的输出。

### **ProgramCounter**

该模块使用实验四设计的指令寄存器模块。对于指令寄存器(PC),在一般情况下每个时钟周期自加4个字节,在jumpEnabled标识设置位1的情况下进行跳转操作。

## **GeneralPurposeRegisters**

对于寄存器的读取采用组合逻辑,即任意时刻都能进行读取。对寄存器的重置与写入仅在时钟周期的上升沿有效。

使用32个reg模拟寄存器,每个寄存器可以储存32个二进制位。读取的时候,按照输入的两个寄存器的编号,将对应寄存器的内容返回到对应的输出接口上。写入时,设置always模块对时钟上升沿敏感,此时将需要写入的数据写入到对应的寄存器中。

## **DataMomory**

该模块使用实验四设计的内存模块。对于内存,支持读内存、写内存和重置。由于测试程序使用的内存略微超过4KB,故使用8KB内存,即 $2048 \times 4$ 。

### InstructionMemory

使用initial在TopLevelUnit的开头读入MIPS汇编程序的机器码。

## **TopLevelUnit**

#### ADDU

从寄存器模块中读出所需要的内容,然后通过ALU计算结果,再次使用寄存器模块 将数据写回寄存器。

需要允许寄存器写入、禁止内存写入、禁止PC进行地址跳转。

#### • SUBU

从寄存器模块中读出所需要的内容,然后通过ALU计算结果,再次使用寄存器模块 将数据写回寄存器。

需要允许寄存器写入、禁止内存写入、禁止PC进行地址跳转。

#### • ORI

从寄存器模块读取需要的数据,然后将16位立即数扩展成32位,然后使用ALU进行按位或运算,然后将结果储存到寄存器中。

需要允许寄存器写入、禁止内存写入、禁止PC进行地址跳转。

#### • LW

从寄存器模块中获取base地址,然后使用ALU计算需要读取的内存地址,最后将从内存读到的内容存到寄存器中。需要注意的是,要进行读取的相对地址(16位地址)需要进行符号扩展,扩展为32位。

需要允许寄存器写入、禁止内存写入、禁止PC进行地址跳转。

#### • SW

从寄存器模块中获取base地址,然后使用ALU计算需要读取的内存地址,最后将从寄存器读到的内容存到内存中。需要注意的是,要进行写入的相对地址(16位地址)需要进行符号扩展,扩展为32位。

需要禁止寄存器写入、允许内存写入、禁止PC进行地址跳转。

#### • BEO

从寄存器模块中取出需要的两个值,然后使用if语句判断其是否相等。如果相等,使用ALU计算需要跳转到的地址,然后允许PC进行地址跳转。否则禁止PC进行地址跳转。

需要禁止寄存器写入、禁止内存写入。

#### • LUI

使用ALU进行左移操作,将指令中的16位二进制数左移16位得到一个32位整数,使用寄存器模块进行写入。

需要允许寄存器写入、禁止内存写入、禁止PC进行地址跳转。

#### JAL

将第31号寄存器的值标记为PC+4(返回地址),然后使用ALU对读取到的需要跳转的地址进行左移(4对齐),然后扩展成32位,进行跳转。

需要禁止寄存器写入、禁止内存写入、允许PC进行地址跳转。

#### • JR

从寄存器模块读取需要跳转的地址,然后进行跳转。

需要禁止寄存器写入、禁止内存写入、允许PC进行地址跳转。

#### J

使用ALU对读取到的需要跳转的地址进行左移(4对齐),然后扩展成32位,进行跳转。

需要禁止寄存器写入、禁止内存写入、允许PC进行地址跳转。

## 实验结果

(略)

运行结果将在上机课上进行检查。